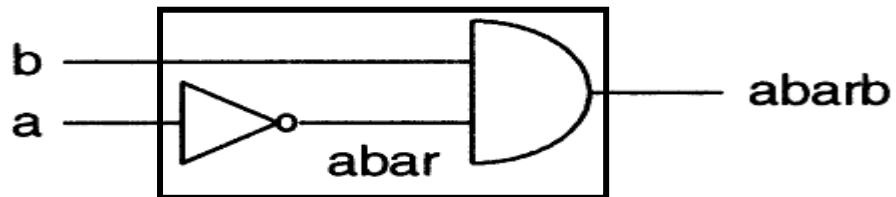



TD 4

Exercice 1

Soit le circuit suivant :




1. Ecrire le code VHDL (entity/Architecture) du circuit donné ci-dessus, tel que **a**, **b**, **abarb** sont de type bit.
2. Compléter le chronogramme ci dessous.

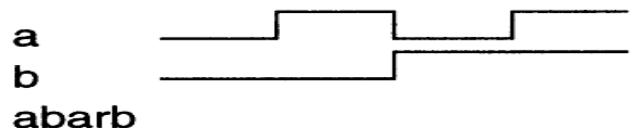

Exercice 2


Ecrivez le code VHDL qui correspond au circuit de la figure ci-dessous. Supposant que :

1. Tous les signaux sont déclarés.
2. Les deux registres possèdent un chargement synchrone et une reset asynchrone.

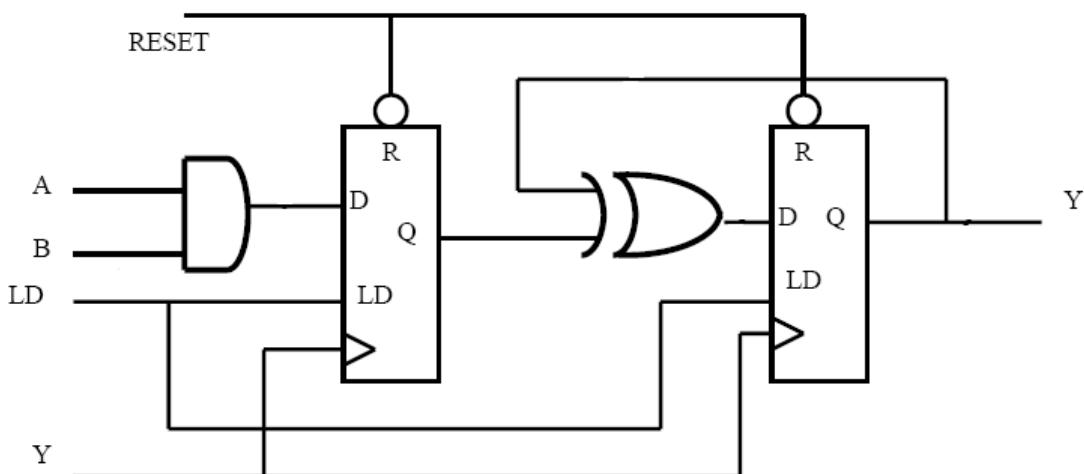


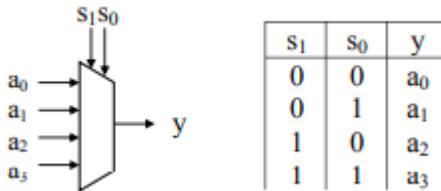Exercice 3

Soit une entité intitulée "mux4to1" qui est un multiplexeur 4 voies vers une, schématisé ci-dessous.



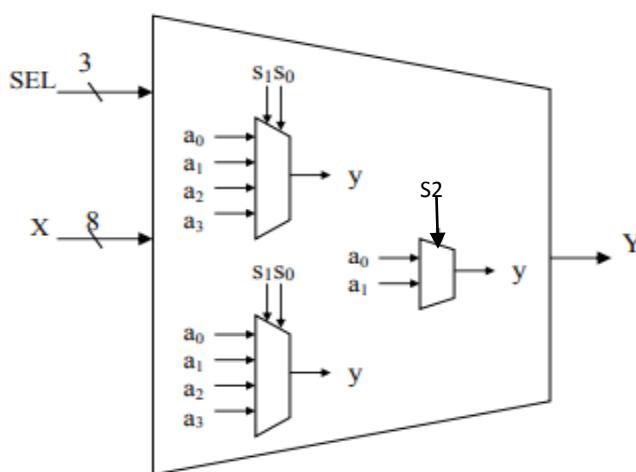Le but est d'utiliser cette entité pour réaliser un multiplexeur 8 voies vers une. Des indications sur le schématique du circuit résultant sont donnée ci-dessous.



1. Donner la table de vérité du multiplexeur 8 to1.
2. Faire des interconnections nécessaires sur le schéma ci-dessus pour obtenir le mux8to1.
3. Compléter le programme ci-dessous pour générer ce multiplexeur.

```
entity MUX8TO1 is
  port( ...,
        ...,
        );
end MUX8TO1;

architecture RTL of MUX8TO1 is
  component MUX4TO1
    port(entree : in std_logic_vector(3 downto 0);
         SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);
         Y : out std_logic);
  end component;
  signal ...
begin
  ...
end RTL;
```