

TD 3

Exercice 1

Soit le code VHDL suivant:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE work.std_arith.all;

entity PORTES is

port (A,B :in std_logic;
      Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7:out std_logic);
end PORTES;

architecture ARCH_PORTES of PORTES is

begin
  Y1 <= A and B;
  Y2 <= A or B;
  Y3 <= A xor B;
  Y4 <= not A;
  Y5 <= A nand B;
  Y6 <= A nor B;
  Y7 <= not(A xor B);

end ARCH_PORTES;
```

1. Représenter le schéma structurel de la fonction (on placera naturellement les entrées à gauche et les sorties à droite.

Exercice 2

Soit le code VHDL suivant :

```

LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL ;
ENTITY MACHIN IS
PORT (
Y0 : IN STD_LOGIC ;
Y1 : IN STD_LOGIC ;
SEL : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC ) ;
END MACHIN;
ARCHITECTURE ARCHI1 OF MACHIN IS
SIGNAL A : STD_LOGIC ;
SIGNAL B : STD_LOGIC ;
BEGIN
Q <= A OR B ;
A <= NOT SEL AND Y0 ;
B <= SEL AND Y1 ;
END ARCHI1

```

1. Dessiner la boîte noire correspondante au composant MACHIN décrit ci-dessous.
2. A l'intérieur de la boîte noire, dessiner, le schéma électronique en portes logiques.

Exercice 3

1. Donner la table de vérité de O en fonction des entrées pour les architectures flot et comporte.
2. Donner le logigramme correspondant à l'architecture arch.

entity dec is port (A, B, C, G1, G2A, G2B : in std_logic ; O : out unsigned (7 downto 0)); end dec;	
architecture flot of dec is signal valid : std_logic ; begin valid <= G1 and not G2A and not G2B ; with valid & C & B & A select O <= "11111110" when "1000", "11111101" when "1001", "11111011" when "1010", "11110111" when "1011", "11101111" when "1100", "11011111" when "1101", "10111111" when "1110", "01111111" when "1111", "11111111" when others ; end flot;	architecture arch of dec is signal valid : std_logic ; begin valid <= G1 and not G2A and not G2B ; O(0) <= not (valid and not A and not B and not C); O(1) <= not (valid and A and not B and not C); O(2) <= not (valid and not A and B and not C); O(3) <= not (valid and A and B and not C); O(4) <= not (valid and not A and not B and C); O(5) <= not (valid and A and not B and C); O(6) <= not (valid and not A and B and C); O(7) <= not (valid and A and B and C); end arch;
architecture comporte of dec is signal valid : std_logic; signal select : unsigned (3 downto 0);	

```

begin
valid <= (G1 and not G2A and not G2B);
select <= C & B & A;
decode : process (select, valid)
begin
  if (valid='0') then
    O <= (others => '1' );
  else
    case select is
      when "000" => O <= "11111110";
      when "001" => O <= "11111101";
      when "010" => O <= "11111011";
      when "011" => O <= "11110111";
      when "100" => O <= "11101111";
      when "101" => O <= "11011111";
      when "110" => O <= "10111111";
      when "111" => O <= "01111111";
      when others => NULL;
    end case ;
  end if ;
end process decode ;
end comporte ;

```

Exercice 4

Soit le code VHDL suivant qui correspond à la figure 1.

```

...
ENTITY structurelle IS
PORT ( A, B : IN  STD_LOGIC;
C, D : OUT  STD_LOGIC);
END structurelle ;
ARCHITECTURE rtl OF structurelle IS
-- Déclaration des composantes
COMPONENT module1
PORT( a,b: IN  STD_LOGIC;
c: OUT STD_LOGIC;);
END COMPONENT;
COMPONENT module2
PORT( a,b: STD_LOGIC;
c: OUT STD_LOGIC;);
END COMPONENT;
SIGNAL t1, t2: IN STD_LOGIC;
BEGIN
-- Instanciation des composantes
U1 : .....;
U2 : .....;
.....;
END rtl;

```

 


Figure 1

1. Compléter les lignes du code (Instanciation des composantes).

Exercice 5

Soit la description VHDL suivante

```
-- fonction.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity fct is
  port (a, b : in std_logic;
        s : out std_logic);
end fct;
architecture archi_fct of fct is
begin
  s <= '1' when a=b else '0';
end archi_fct;
```

Dans le même projet, on écrit la description VHDL suivante:

```
-- function.vhd
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuit is
  port (e1, e2, e3, e4 : in std_logic;
        s : out std_logic);
end circuit;
architecture archi_circuit of circuit is
  signal s1, s2, s3 : std_logic;
  component fct
    port (a, b : in std_logic;
          s : out std_logic);
  end component;
begin
  cmp1 : fct port map (a=>e1, b=>e2, s=>s1);
  cmp2 : fct port map (a=>e3, b=>e4, s=>s2);
  cmp3 : fct port map (a=>e1, b=>e3, s=>s3);
  s <= s1 and s2 and s3;
end archi_circuit;
```

1. Faire une analyse structurale (boîte noire avec entrées/sorties, chemins de données internes, représentation symbolique des blocs internes);

Exercice 6

On considère le programme ci-dessous :

```
entity transitm is
    port ( hor, e : in bit ;
          s : out bit );
end transitm ;
architecture arch of transitm is
    signal qa, qb : bit ;
begin
    s <= qa xor qb ;
    schem : process
    begin
        wait until hor = '1' ;
        qa <= e ;
        qb <= qa ;
    end process schem ;
end arch ;
```

1. Dédurre de ce programme, par une construction méthodique, un schéma (bascules et portes logiques).
2. Compléter le chronogramme ci-dessous.

