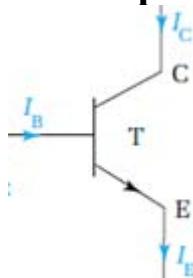


Cocher la (les) bonne(s) réponse(s).

Q1) Il existe deux types de transistors bipolaires ...

NPP
NPN
PNP
Aucune de ces réponses

Q2) Ce symbole représente un transistor bipolaire de type ...




PNP
FET canal N
NPN
Aucune de ces réponses

Q3) β est le rapport...

I _b /I _c
I _c /I _e
I _c /I _b
Aucune de ces réponses

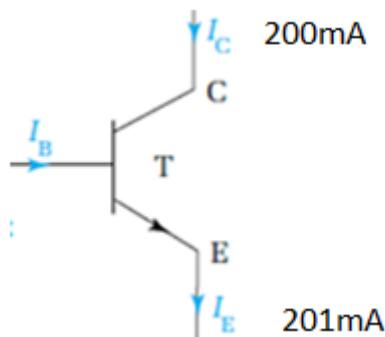Q4) Quel est le gain en courant $\beta = ?$...



401
1
200
Aucune de ces réponses